

1. Exercício de fixação

Olá, seja bem-vindo a nossa área de exercícios de fixação. Desenvolvemos uma série de atividades para que você domine todo conteúdo abordado nesta aula. É muito importante que você faça todos os passos do exercício.

1) Utilizar uma bateria de 9V para fazer um LED ligar:

- 1) Pegue a bateria de 9V;
- 2) Pegue um led verde;
- 3) Pegue dois resistores;
- 4) Enrole um resistor em cada perna do LED;
- 5) Encoste os resistores em cada conexão da bateria.



Obs.: Nem sempre a numeração corresponde ao número de vídeos, tem situações que certas rotinas estão em apenas um passo, em caso de dúvidas, chame o instrutor.